

CIRCUIT SIX

GENERAL EQUATION

$$R_t = [(R_5 + R_3 // R_4) // R_2] + R_1$$

$$\begin{aligned} \therefore R_t &= [(10k\Omega + 12k\Omega // 12k\Omega) // 34k\Omega] + 10k\Omega \\ &= [(10k\Omega + 6k\Omega) // 34k\Omega] + 10k\Omega \end{aligned}$$

$$\left[\text{used } R_{eq} = \frac{R}{n} \right]$$

$$= [16k\Omega // 34k\Omega] + 10k\Omega$$

$$= 10.88k\Omega + 10k\Omega$$

$$\left[\text{used } R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \right]$$
$$= \frac{(16 \times 34)(k\Omega)^2}{(16 + 34)k\Omega}$$

$$R_t = 20.88k\Omega$$

$$I_t = \frac{V_t}{R_t}$$

$$= \frac{544}{50} k\Omega$$

$$\therefore I_t = \frac{20V}{20.88k\Omega}$$

$$R_g = 10.88k\Omega$$

$$I_t \approx 958 \mu A$$

$$\begin{aligned}
 \text{Now } V_a &= V_1 - V_{R2} \\
 &= V_1 - I_t R_2 \\
 &= 20V - 958\mu A \cdot 10k\Omega \\
 \boxed{V_a &\approx 10.42V}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_b &= V_a - V_{ab} \\
 &= V_a - (I_2 \cdot (R_3 \parallel R_4)) \quad ; I_2 = I_t - I_1 \\
 &= V_a - (I_t - I_1)(R_3 \parallel R_4) \\
 &= V_a - (I_t - \frac{V_a}{R_2})(R_3 \parallel R_4) \\
 &= 10.42V - (958\mu A - \frac{10.42V}{34k\Omega})(12k\Omega \parallel 12k\Omega) \\
 &= 10.42V - (652\mu A)(6k\Omega) \quad \left[\text{used } R_{eq} = \frac{R}{n} \right] \\
 &= 10.42V - 3.912V \\
 \boxed{V_b &\approx 6.51V}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_{ab} &= I_2 \cdot R_3 \parallel R_4 \\
 &= (I_t - I_1)(R_3 \parallel R_4) \\
 &= (I_t - \frac{V_a}{R_2})(R_3 \parallel R_4)
 \end{aligned}$$

$$\boxed{V_{ab} = 3.912V} \quad (\text{as calculated in } V_b \text{ equation})$$

or

$$\begin{aligned}
 V_{ab} &= V_a - V_b \\
 &= 10.42V - 6.51V \\
 \boxed{V_{ab} &= 3.91V}
 \end{aligned}$$

I₅

$$I_5 = \frac{V_0}{R_5} \\ = \frac{6.51 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega}$$

$$I_5 = 651 \mu\text{A}$$

Working of node ~~at~~ $I_5 = I_2$

$$I_2 = \frac{V_a}{(R_3 // R_4) + R_5} \\ = \frac{10.42 \text{ V}}{(12 \text{ k}\Omega // 12 \text{ k}\Omega) + 10 \text{ k}\Omega}$$

$$= \frac{10.42 \text{ V}}{6 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega}$$

$$[\text{and } R_{eq} = \frac{R}{n}]$$

$$= \frac{10.42 \text{ V}}{16 \text{ k}\Omega}$$

$$I_2 = 651 \mu\text{A} \checkmark$$